
Dva ideální rezistory v sérii

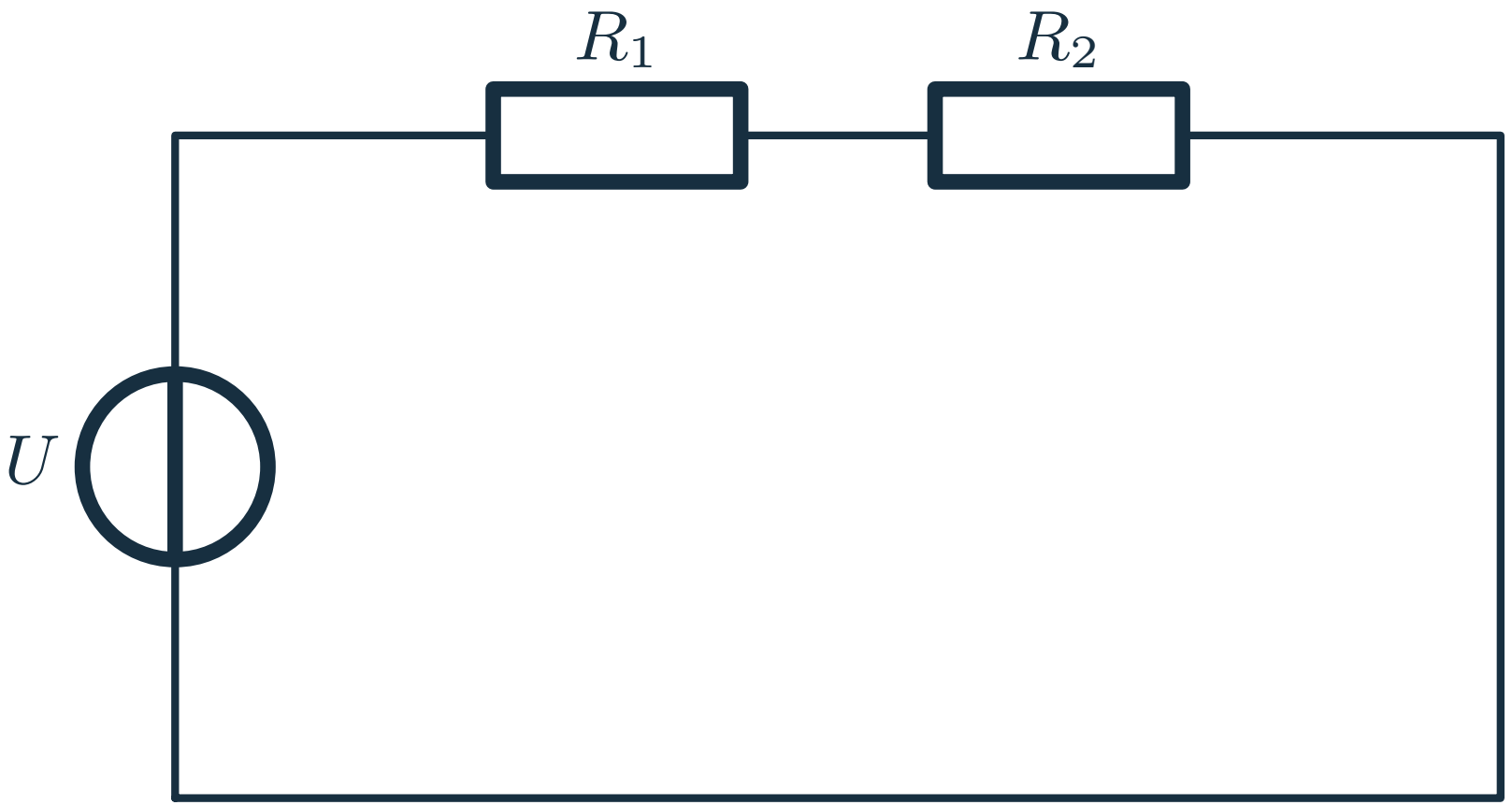

$$I_1 = I_2 = I;\, U = U_1 + U_2;\, R_{ekv} = R_1 + R_2.$$